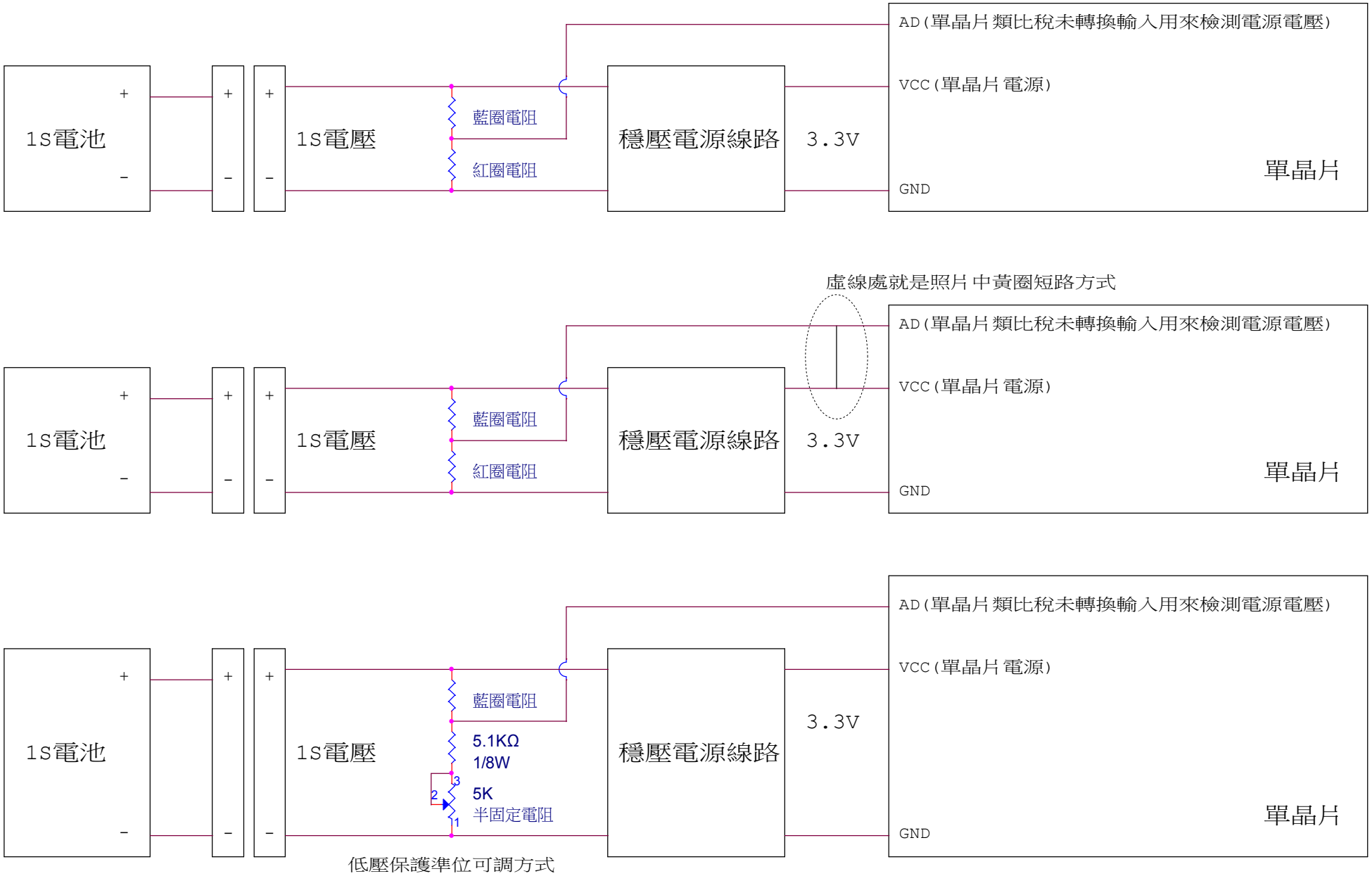

1S電池
+
-
+
-
+
-
1S電壓
藍圈電阻
紅圈電阻
穩壓電源線路
3.3V
AD(單晶片類比稅未轉換輸入用來檢測電源電壓)
VCC(單晶片電源)
GND
單晶片
虛線處就是照片中黃圈短路方式
1S電池
+
-
+
-
+
-
1S電壓
藍圈電阻
紅圈電阻
穩壓電源線路
3.3V
AD(單晶片類比稅未轉換輸入用來檢測電源電壓)
VCC(單晶片電源)
GND
單晶片
1S電池
+
-
+
-
+
-
1S電壓
藍圈電阻
5.1KΩ
1/8W
5K
半固定電阻
1
2
3
穩壓電源線路
3.3V
AD(單晶片類比稅未轉換輸入用來檢測電源電壓)
VCC(單晶片電源)
GND
單晶片
低壓保護準位可調方式